

计算机设计与实践

单周期CPU设计(IF、ID)

2024 · 夏

哈工大



HITSZ 实验与创新实践教育中心
Education Center of Experiments and Innovations, HITSZ

实验目的

- ◆ 通过模块化设计方式，加深对CPU结构和工作原理的理解
- ◆ 掌握根据数据通路表和控制信号取值表来实现取指、译码单元的方法
- ◆ 熟练掌握使用Verilog HDL实现CPU的功能部件



实验内容

- ◆ 使用Verilog HDL实现单周期CPU的**取指**单元：
 - ◆ 从数据通路表和控制信号取值表提取出IF、ID单元的各部件

| 单元 | 取指单元 | | | | |
|----|------|-----|--------|----|------|
| 部件 | PC | NPC | | | IROM |
| 输入 | din | PC | offset | br | adr |

| 译码单元 | | | | |
|------|-----|----|----|------|
| RF | | | | SEXT |
| rR1 | rR2 | wR | wD | din |

- ◆ 实现所需的功能部件（如PC、NPC、IROM；RF、SEXT，etc.）
- ◆ 根据数据通路表，连接各个部件，得到IF、ID单元



实验原理 – 模块化设计

```
module miniRV_SoC(fpga_rst, fpga_clk, 外设接口信号, debug信号);
```

```
input fpga_rst;           // 板上的Reset信号, 高电平复位
```

```
input fpga_clk;           // 板上的100MHz时钟信号
```


| 模 块 | 文 件 | 备 注 |
|-------|--------------|------------------------------|
| 顶层模块 | miniRV_SoC.v | 实例化、连接各部件 |
| 时钟 | cpuclk.xci | PLL时钟IP核 (25MHz) |
| CPU | myCPU.v | TODO: 实例化、连接各单元/部件 |
| 存储器模块 | IROM.xci | 指令存储器IP核 (64KB) |
| | DRAM.xci | 数据存储器IP核 (64KB) |
| 总线桥 | Bridge.v | |
| IF模块 | ifetch.v | 可以按功能单元划分子模块 也可按功能部件划分子模块 |
| ID模块 | idecode.v | |
| EX模块 | execute.v | |
| 控制器模块 | control.v | |

示例




时钟模块实现 —— 使用IP核



a. 选择时钟IP核

 

b. 修改模块名、选择时钟类型

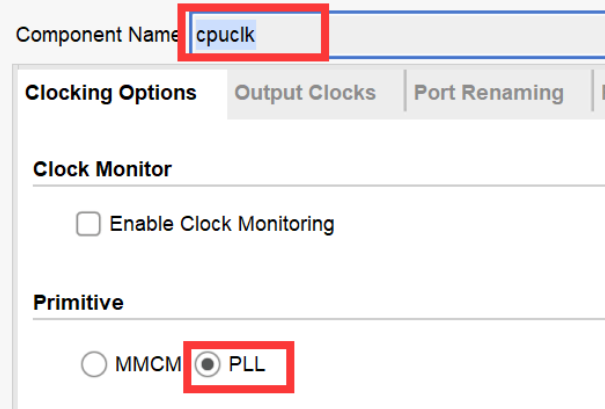


c. 设置频率、去掉reset

 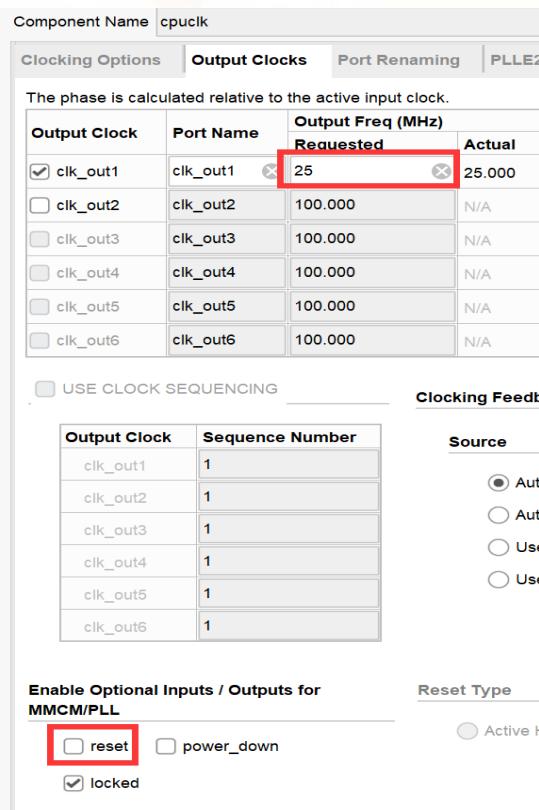

IF单元实现 – 基本思路

- ◆ 综合考虑2个设计表，从中提取各部件，明确接口


| 所属单元 | 取指单元 | | | |
|------|---------|-------|----------|-------|
| 部件 | PC | NPC | | IROM |
| 输入信号 | din | PC | imm | adr |
| add | NPC.npc | PC.pc | | PC.pc |
| sub | NPC.npc | PC.pc | | PC.pc |
| ori | NPC.npc | PC.pc | | PC.pc |
| lw | NPC.npc | PC.pc | | PC.pc |
| sw | NPC.npc | PC.pc | | PC.pc |
| beq | NPC.npc | PC.pc | SEXT.ext | PC.pc |
| jal | NPC.npc | PC.pc | SEXT.ext | PC.pc |

 

- ◆ 实现取指单元所需的各个部件
- ◆ 根据数据通路表的连接关系，将各部件连接起来
- ◆ 封装成模块，得到取指单元

IF单元实现 – PC

 - ◆ PC是一个32bit寄存器，存储着当前指令的地址
 - ◆ 指令均为32bit定长，即每条指令4Byte
 - ◆ 因此PC的BIT1和BIT0恒为0，故也可使用30bit寄存器
- ◆ PC的更新：
 - ◆ **指令正常执行：** $pc \leftarrow din$
 - ◆ **CPU复位时：** $pc \leftarrow 0x0H$



| 部件 | 信号名 | 属性 | 释义 |
|----|-----|----|---------|
| PC | rst | 输入 | 复位信号 |
| | clk | 输入 | 时钟信号 |
| | din | 输入 | 下一条指令地址 |
| | pc | 输出 | 当前指令地址 |

IF单元实现 - NPC

◆ NPC具有两个用途：

① pc4输出PC+4的值 (jal的写回)


pc4 ← PC+4

② npc输出下一条指令地址

顺序执行: $\text{npc} \leftarrow \text{PC} + 4$

条件分支: $\text{npc} \leftarrow \text{br ? PC+offset}$
: PC+4

 
无条件跳转: $\text{npc} \leftarrow \text{PC} + \text{offset}$




| 部件 | 信号名 | 属性 | 释义 |
|-----|--------|----|----------|
| NPC | op | 输入 | 控制npc的产生 |
| | PC | 输入 | 当前指令地址 |
| | br | 输入 | 条件分支是否跳转 |
| | offset | 输入 | 跳转的偏移量 |
| | pc4 | 输出 | PC+4的值 |
| | npc | 输出 | 下一条指令地址 |

IF单元实现 – IROM

 - ◆ IROM是一个单端口的只读存储器
 - ◆ 输入地址：PC
 - ◆ 输出数据：指令
- ◆ IROM支持异步读（读操作是组合逻辑）
 - ◆ 读时序：




| | | | |
|------|------|----|------|
| IROM | adr | 输入 | 指令地址 |
| | inst | 输出 | 指令 |

 

ID单元实现 – 基本思路

- ◆ 分解IF单元取出的指令
- ◆ 综合考虑2个设计表，从中提取各部件，明确接口

| 单元 | 译码单元 | | | | |
|-----|------------------|------------------|-----------------|----------|------------------------------------|
| 部件 | RF | | | | SEXT |
| 输入 | rR1 | rR2 | wR | wD | din |
| add | IROM.inst[19:15] | IROM.inst[24:20] | IROM.inst[11:7] | ALU.C | - |
| ori | IROM.inst[19:15] | - | IROM.inst[11:7] | ALU.C | IROM.inst[31:20] |
| sw | IROM.inst[19:15] | IROM.inst[24:20] | - | - | IROM.inst[31:25 11:7] |
| beq | IROM.inst[19:15] | IROM.inst[24:20] | - | - | IROM.inst[31 7 30:25 11:8] |
| lui | - | - | IROM.inst[11:7] | SEXT.ext | IROM.inst[31:12] |
| jal | - | - | IROM.inst[11:7] | NPC.pc4 | IROM.inst[31 19:12 20 30:21] |

 

- ◆ 实现译码单元所需的各个部件
- ◆ 根据数据通路表的连接关系，将各部件连接起来
- ◆ 封装成模块，得到译码单元

ID单元实现 – 分解指令

- ◆ 分解指令 —— 按照指令格式，分别取出各个字段


✓ **Tips:** 用**assign**语句、位选择符**[]**、位拼接符**{}**实现

| | 31 | 25 24 | 20 19 | 15 14 | 12 11 | 7 6 | 0 |
|-----|-----------------------|-------|-------|--------|-------------|--------|---|
| R 型 | funct7 | rs2 | rs1 | funct3 | rd | opcode | |
| I 型 | imm[11:0] | | rs1 | funct3 | rd | opcode | |
| S 型 | imm[11:5] | rs2 | rs1 | funct3 | imm[4:0] | opcode | |
| B 型 | imm[12 10:5] | rs2 | rs1 | funct3 | imm[4:1 11] | opcode | |
| U 型 | imm[31:12] | | | | rd | opcode | |
| J 型 | imm[20 10:1 11 19:12] | | | | rd | opcode | |



ID单元实现 – RF

 - ◆ RF包含32个32bit寄存器
 - ◆ 1条指令最多有2个源寄存器(rs1、rs2)、1个目标寄存器(rd)
 - ◆ 因此, RF需要3个“地址”端口、3个“数据”端口
- ◆ RF的读写逻辑:
 - ◆ 异步读 (组合逻辑)、同步写 (时序逻辑)
 - ◆ $WE=0$: $rD1 \leftarrow REG[rR1]$, $rD2 \leftarrow REG[rR2]$
 - ◆ $WE=1$: $REG[wR] \leftarrow wD$



ID单元实现 – SEXT

- ◆ SEXT是符号扩展部件:

- ◆ 输入: 指令中的立即数 (12bit或20bit)
- ◆ 输出: 符号扩展之后的立即数 (32bit)

miniLA: andi、ori、xori是零扩展


- ◆ 要点: 根据指令中立即数的格式进行扩展

| | 31 | 25 24 | 20 19 | 15 14 | 12 11 | 7 6 | 0 |
|-----|-----------------------|-------|-------|--------|-------------|--------|---|
| I 型 | imm[11:0] | | rs1 | funct3 | rd | opcode | |
| S 型 | imm[11:5] | rs2 | rs1 | funct3 | imm[4:0] | opcode | |
| B 型 | imm[12 10:5] | rs2 | rs1 | funct3 | imm[4:1 11] | opcode | |
| U 型 | imm[31:12] | | | | rd | opcode | |
| J 型 | imm[20 10:1 11 19:12] | | | | rd | opcode | |



实验步骤

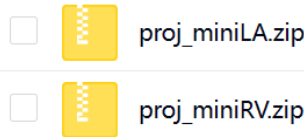- ① 根据两个设计表，确定取指、译码单元**包含哪些部件**，以及这些部件的**接口**和需要实现的**功能**
- ② 下载模板工程，使用Verilog HDL实现各功能部件
- ③ 根据数据通路表，将各功能**部件连接**起来
- ④ **封装**成模块，得到取指单元和译码单元



课堂检查

- ◆ 将自己设计的译码单元画出来
- ◆ 译码单元图需包括：
 - ◆ 译码单元与其他单元 (取指、执行, etc.) 的交互信号
 - ◆ 内部子模块
 - ◆ 内部子模块之间的连接

所画的图要和数据通路表对应！





HITSZ 实验与创新实践教育中心
Education Center of Experiments and Innovations, HITSZ

